

Датум: _____

Име и презиме: _____


Тема 2.2: Електрична енергија

ПРОВЕРИ ГИ СВОИТЕ ЗНАЕЊА

1. Обој ги со црвена боја квадратите до секој предмет што користи батерија. Заокружи ги предметите кои користат струја.




мобилен телефон

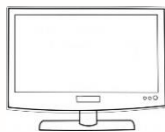

телевизор



далечинско



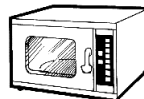


микроречка




шпорет

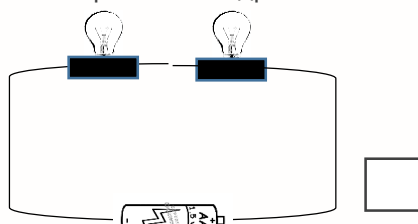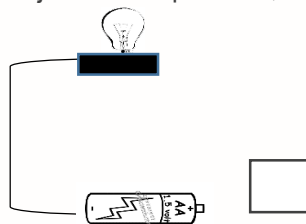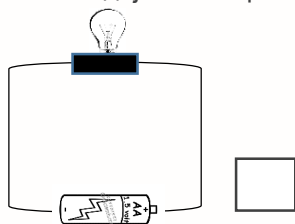2. Разгледај ги електричните кола. Кај оние што работат, обележи во празното квадратче со знакот ✓.



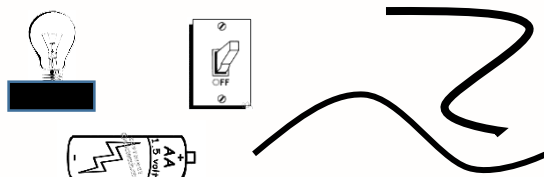3. Нацртај целосно електрично коло со светилка и прекинувач. Искористи ги понудените елементи.



4. Заокружи ги точните одговори.

А) Телевизорот, фрижидерот и фенот работат на:

- батерии
 струја
 батерии и струја

Б) За да работи електричното коло, сијалицата и батеријата ќе ги поврземе со:

- сламки
 жици
 памук

5. Нацртај го својот електричен модел овде.



Очекувани резултати

Препознава елементи на прости кола вклучувајќи батерии	да	не	делумно
Знае како прекинувач може да се користи за прекин на струјно коло	да	не	делумно
Собира докази со набљудување кога се обидува да одговори некое научно прашање	да	не	делумно
Користи секојдневни искуства	да	не	делумно

Одделенски наставник _____ Родител _____